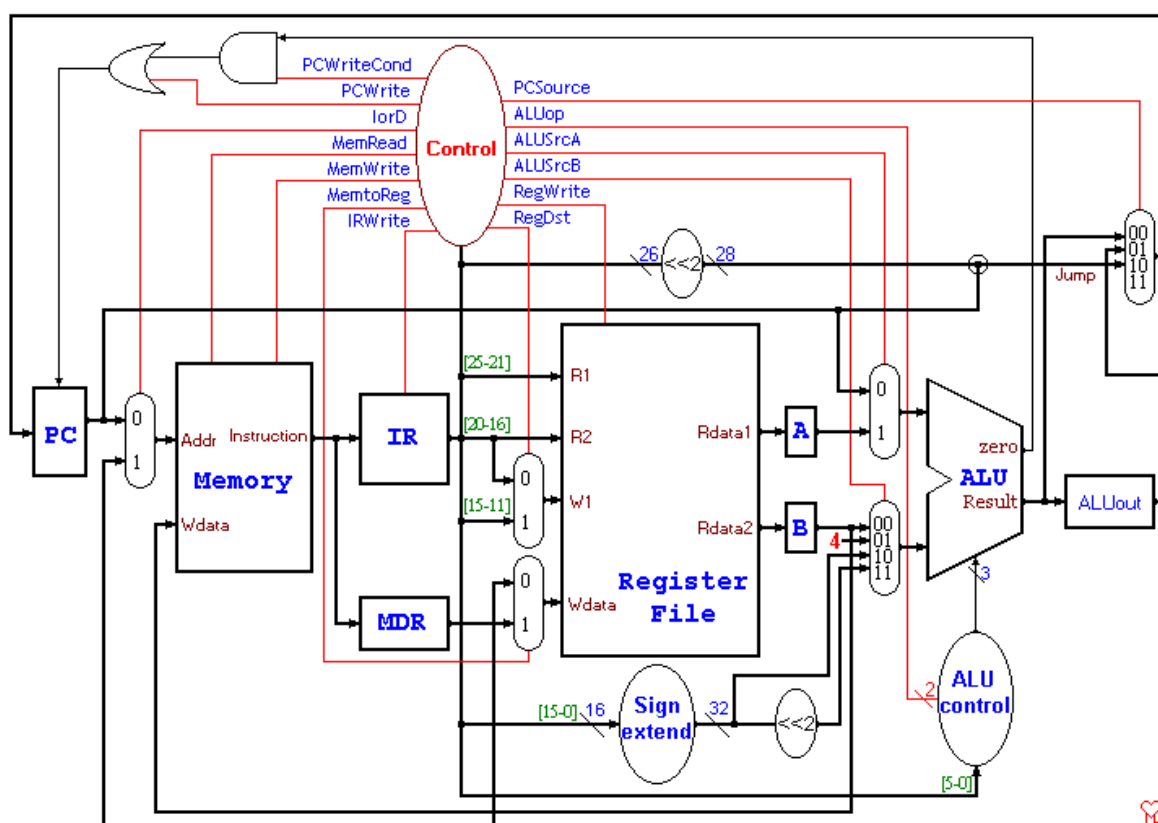


## 多周期DataPath



一般认为寄存器组要1单位时间，而存储器和ALU需要2单位时间

### R 指令

Step 1: 注意不能每次一个时钟都读指令，而是一个阶段读一个指令。

#### 1 取指令

IorD: Instruction or Data, 当输入0时为读指令，输入1时为写数据

- 1 IorD = 0 #PC读指令
- 2 MemoryRead = 1 #读存储器
- 3 IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中

#### 2 PC+=4

- 1 ALUSrcA = 0 #接PC而不是接Rdata1
- 2 ALUSrcB = 01 #4
- 3 ALUOp = 00 #加运算
- 4 PCSource = 00 #回写指令
- 5 PCWrite = 1 #?

Step 2: 可以读出寄存器的值

Step 3: 进行运算

```
1 | ALUSrcA = 1  #数据来源于寄存器
2 | ALUSrcB = 00 #数据来源于寄存器
3 | ALUop = 10   #R类型指令操作码
```

#### Step 4: 回写

```
1 | RegDst = 1  #回写寄存器
2 | MemtoReg = 0 #回写数据
3 | RegWrite = 1 #配置
```

## LW 指令

#### Step 1: 取指令

##### ① 取指令

```
1 | IorD = 0    #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1  #指令存放到寄存器中
```

##### ② PC+=4

```
1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01  #4
3 | PCSource = 00 #回写指令
4 | ALUop = 00   #加运算
5 | PCWrite = 1  #设定回写PC
```

Step 2: 等待，有了指令后可以直接有立即数但是还没有寄存器，所以要等到第三个时钟

闲着没事不如跟Beq一样计算一下偏移量，这样加着倒不用处理，好处是更有规律了。

```
1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 11 #扩展移位偏移量
3 | ALUop = 00   #加法运算，将加好以后的结果放在寄存器ALUout中
```

#### Step 3: 寄存器与立即数相加计算地址

```
1 | ALUSrcA = 1  #寄存器
2 | ALUSrcB = 10 #扩展地址(不需要移位)
3 | ALUop = 00   #加法运算
```

#### Step 4: 内存中读数据

```
1 | IorD = 1  #地址从ALUout中来
2 | MemRead = 1 #读内存
```

#### Step 5: 回写

```
1 | RegDst = 0 #写寄存器
2 | MemtoReg = 1 #回写数据来源于MDR
3 | RegWrite = 1 #写
```

## Beq 指令

Step 1: 取指令

1 取指令

```
1 | IorD = 0 #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中
```

2 PC+=4

```
1 | ALUSrCA = 0 #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrCB = 01 #4
3 | PCSource = 00 #回写指令
4 | ALUop = 00 #加运算
5 | PCWrite = 1 #?
```

Step 2: 从寄存器中取数据，并计算地址偏移量

1 取数据

2 计算偏移量

```
1 | ALUSrCA = 0 #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrCB = 11 #扩展移位偏移量
3 | ALUop = 00 #加法运算，将加好以后的结果放在寄存器ALUout中
```

Step 3: 减法

```
1 | ALUSrCA = 1 #寄存器A
2 | ALUSrCB = 00 #寄存器B
3 | ALUop = 01 #减法运算
4 | PCWriteCond = 1 #Branch与门
5 | PCSource = 01 #数据来源于寄存器ALUout
```

## J 指令

Step 1: 取指令

1 取指令

```
1 | IorD = 0 #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中
```

2 PC+=4

```

1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01  #4
3 | PCSrc = 00  #回写指令
4 | ALUOp = 00  #加运算
5 | PCWrite = 1  #?

```

Step 2: 为了规律性J只能很冤地再白走一步计算偏移量

```

1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 11 #扩展移位偏移量
3 | ALUOp = 00  #加法运算，将加好以后的结果放在寄存器ALUOut中

```

Step 3: 跳转

```

1 | PCSrc = 10  #移位送指令
2 | PCWrite = 1

```

## Addi 指令

Step 1: 取指令

① 取指令

```

1 | IorD = 0  #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1  #指令存放到寄存器中

```

② PC+=4

```

1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01  #4
3 | PCSrc = 00  #回写指令
4 | ALUOp = 00  #加运算
5 | PCWrite = 1  #

```

Step 2: 可以读出寄存器的值

Step 3: 进行运算

```

1 | ALUSrcA = 1  #数据来源于寄存器
2 | ALUSrcB = 10 #扩展立即数
3 | ALUOp = 00  #加法

```

Step 4: 回写

```

1 | RegDst = 0  #回写寄存器
2 | MemtoReg = 0 #回写数据
3 | RegWrite = 1 #配置

```

## Jal 指令

```
$ra=$ra+4; j label
```

## Step 1: 取指令

### 1 取指令

```
1 | IorD = 0    #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中
```

### 2 PC+=4

```
1 | ALUSrcA = 0 #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01 #4
3 | PCSource = 00 #回写指令
4 | ALUop = 00 #加运算
5 | PCWrite = 1 #?
```

## Step 2: \$ra += 4

```
1 | ALUSrcA = 1 #接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01 #4
3 | ALUop = 00 # $ra+4
4 |
5 | R1前加多路选择器，给一个31的选项
6 | RegDst改为4路选择器，给一个31的选项
```

## Step 3: 回写

```
1 | RegDst = ? #回写寄存器
2 | MemtoReg = 0 #回写数据
3 | RegWrite = 1 #配置
```

## Step 4: 跳转

```
1 | PCSource = 10 #移位送指令
2 | PCWrite = 1
```

# Bne 指令

## Step 1: 取指令

### 1 取指令

```
1 | IorD = 0    #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中
```

### 2 PC+=4

```

1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01  #4
3 | PCSource = 00  #回写指令
4 | ALUop = 00  #加运算
5 | PCWrite = 1  #

```

Step 2: 从寄存器中取数据，并计算地址偏移量

1 取数据

2 计算偏移量

```

1 | ALUSrcA = 0  #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 11 #扩展移位偏移量
3 | ALUop = 00  #加法运算，将加好以后的结果放在寄存器ALUout中

```

Step 3: 减法

```

1 | ALUSrcA = 1  #寄存器A
2 | ALUSrcB = 00 #寄存器B
3 | ALUop = 01  #减法运算
4 | PCWriteCond = 1 #Branch与门
5 | PCSource = 01 #数据来源于寄存器ALUout
6
7 | 增加信号eoz? 对zero输出的信号做异或操作
8 |      zero  eoz  ans
9 | beq  1      0    1
10 | beq  0      0    0
11 | bne  0      1    1
12 | bne  1      1    0

```

## Jalr 指令

```

1 | jalr $rd,$rs
2 | (1) $rd = PC + 4
3 | (2) PC = $rs

```

op	rs	rt	address
31~25	25~21	21~16	16~0

Step 1: 取指令

1 取指令

```

1 | IorD = 0  #PC读指令
2 | MemoryRead = 1
3 | IRWrite = 1 #指令存放到寄存器中

```

2 PC+=4

```

1 | ALUSrcA = 0 #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 01 #4
3 | PCSource = 00 #回写指令
4 | ALUop = 00 #加运算
5 | PCWrite = 1 #

```

Step 2: 从寄存器中取数据，并计算地址偏移量(为了规律性，实际无用)

1 取数据

2 计算偏移量

```

1 | ALUSrcA = 0 #接PC而不是接Rdata1
2 | ALUSrcB = 11 #扩展移位偏移量
3 | ALUop = 00 #加法运算，将加好以后的结果放在寄存器ALUout中


```

Step 3: 回写


```

1 | RegDst = 0 #第二个寄存器
2 | MemtoReg = 10 #2路改4路后的结果
3 | RegWrite = 1 # $rd = PC + 4
4 | PCSource = 11 # PC = $rs

```

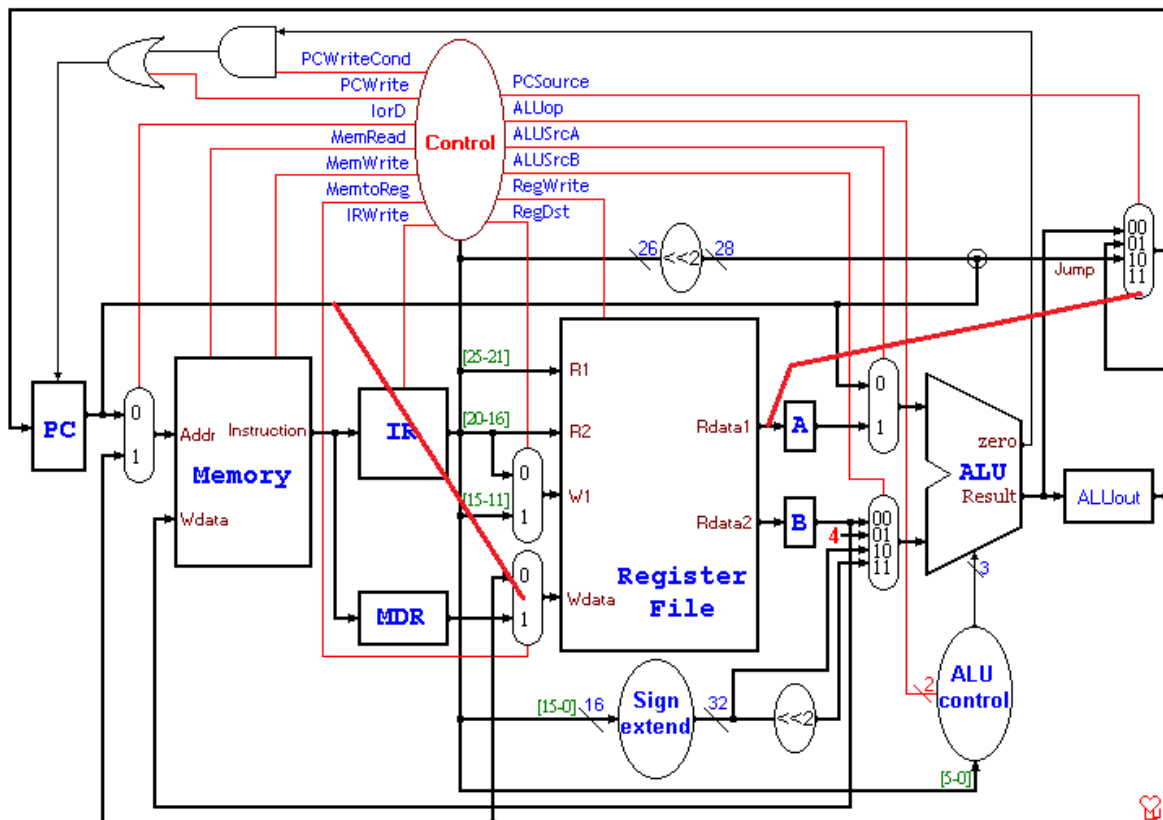

有限状态机Finite State Machine:

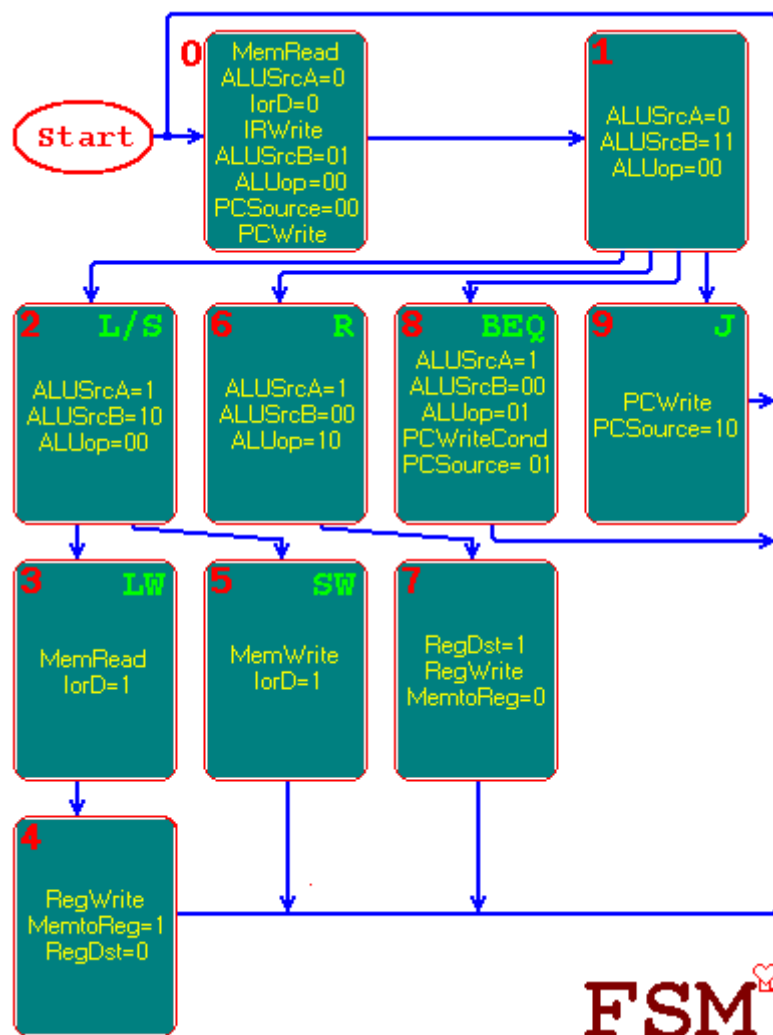

信号控制:

